

L'Erupter fuzz a donné naissance à quelque chose que je voulais garder pour moi : le son de fuzz ultime. Cette pédale, dotée d'un réglage unique mais efficace, fonctionne bien quel que soit son emplacement dans la chaîne de signal. Elle génère des basses généreuses sans être trop brouillonnes, un registre aigu mordant sans être agressif et juste ce qu'il faut de puissance pour gentiment pousser un ampli à lampes au-delà de ses limites. Elle permet également d'éclaircir vos sons en baissant le réglage de volume de votre guitare sans perdre trop de basses. Sa conception a nécessité beaucoup de temps et d'expérimentations mais je suis finalement arrivé au résultat que je souhaitais.

Beaucoup de gens pensent que ce circuit classique est d'une grande simplicité en raison du peu de composants impliqués, mais je ne suis pas du même avis. En raison du peu de composants dans le circuit, chacun d'entre eux fait une différence. C'est pourquoi il y a tant de modèles différents sur le marché aujourd'hui. Vous pouvez utiliser la même topologie, mais le son sera toujours différent. Par le passé, j'ai élaboré de nombreux projets basés sur ce circuit générant des sons de fuzz surchargés mais raffinés et pleins de force avec des basses écrasantes, des aigus doux et disposant d'une section d'entrée interagissant sur toute la plage de volume de votre guitare sans perdre trop de basses au passage. Tout cela est terminé !

J'ai passé presque deux ans à tester des transistors, mesurer des résistances, ajouter des réglages, retirer des réglages, essayer des condensateurs de tout type et toute valeur et tenter tous les « trucs » que j'avais appris. J'ai fini par reproduire exactement le son que j'avais en tête - le son de fuzz écrasante idéal. J'ai fini par éliminer tous les réglages pour aboutir au plus important de tous, le bias. Pourquoi supprimer les réglages de volume et de fuzz ? Parce que la plupart des gens laissent le volume et la fuzz à fond. Pour ma part, c'est ce que je fais tout le temps. C'est ce qui produit la fuzz la plus épaisse et un niveau de sortie légèrement supérieur que le niveau unitaire qui va booster toute la plage de fréquences de votre guitare quand vous mettez la pédale en marche. En les réglant au maximum et en permettant de contrôler le bias, vous pouvez régler le caractère de la fuzz en toute liberté pour plus de possibilités sonores.

Nous avons fait fabriquer un potentiomètre à détente centrale sur mesure adapté aux résistances utilisées par l'Erupter. Lorsque le réglage de bias est réglé sur midi, vous sentirez un léger clic. Cela veut dire que la pédale dispose du bias idéal qui vous donnera les meilleurs sons de fuzz possibles. En tournant le réglage de bias dans le sens antihoraire (plus froid) la fuzz baisse en niveau et produit un léger effet de « gate ». En tournant le bouton Bias dans le sens horaire (plus chaud), la fuzz devient plus claire et plus définie et le niveau de sortie augmente.

L'Erupter est également équipée d'un buffer pour fournir le meilleur signal possible en entrée avec des aigus plus puissants, des basses plus précises et permettre une utilisation avant ou après tout type d'effet (même une pédale de wah) sans rencontrer les problèmes inhérents liés à ce type de circuit. Quoi !? Mais comment est-ce possible ? En utilisant une simulation de micro basée sur un transformateur, tout simplement. C'est un petit truc que j'ai appris en lisant un article écrit par Jack Orman, il y a près de 15 ans. Ces deux caractéristiques permettent une meilleure utilisation du réglage de volume de la guitare pour éclaircir la fuzz. Essayez-la et vous serez surpris par le nombre de sons que vous pouvez obtenir tout au long de la course du potentiomètre.

Qu'en est-il des composants ? Quels ingrédients magiques se cachent là-dessous ? L'Erupter utilise des résistances au carbone 5% ½ watts, des condensateurs à film polyester métallisés, des condensateurs électrolytiques Sprague et BC et des transistors à faible gain au silicium appairés à la main pour améliorer la stabilité de fonctionnement quel que soit la température et garantir des résultats prévisibles même dans des conditions extrêmes. J'ai essayé énormément de composants pendant l'élaboration de ce circuit : des résistances à film métalliques 1% et condensateurs que nous utilisons couramment en production aux condensateurs à papier huilé NOS de grande valeur... J'ai essayé tous les transistors au germanium rares dont je disposais et d'innombrables transistors au silicium. J'ai fini par obtenir des sons de fuzzs raffinés et définis avec juste ce qu'il ce qu'il faut d'intensité lancinante, comme je le souhaitais.

Chaque Crupter est fabriquée à la main sur les contreforts brulants du mont Akron, Ohio.

Réglages

Bias : Ce réglage possède une détente centrale indiquant le « réglage de fuzz idéal ». Lorsqu'il est en position centrale, le son sera rond et gras avec un léger boost de volume et un superbe sustain. En tournant ce bouton dans le sens antihoraire, le son devient plus contenu avec un niveau de sortie plus faible. Dans le sens horaire, le son devient plus fort et plus raffiné.

Alimentation

Adaptateur 9 V CC pour instruments de musique avec un centre négatif et une fiche barrel 2,1 mm ou bien une pile 9 V. Nous recommandons toujours l'utilisation d'adaptateurs secteur isolés ou d'alimentations multiples isolées. Les pédales produiront d'avantage de bruit en cas d'ondulation de courant ou de parasites. Les alimentations à switch, les alimentations en série et les adaptateurs non-conçus pour des pédales ne sont pas à même de filtrer le courant et laisseront également passer des bruits non désirés. **Ne faites pas fonctionner cet appareil sous de hautes tensions !**

Appel de courant : 9mA
Impédance d'entrée : 500K Ohm
Impédance de sortie : <1K Ohm

Commutation

Cette pédale est true bypass et utilise un système de commutation électronique à relais. Le son ne passera pas sans alimentation.

Garantie

Cet appareil possède une garantie limitée à vie. S'il est cassé, nous le réparons. En cas de problème, veuillez nous envoyer un e-mail sur **info@earthquakerdevices.com**.

Erupter fuzz z początku był projektem efektu który chciałem zbudować dla siebie – coś na wzór mega klasycznego brzmienia fuzz. Prosty w kontroli, a zarazem wydajny interfejs, efekt który działałby w dowolnym miejscu w łańcuchu efektów. Fuzz z dużą ilością dołu, ale nie papkowaty, z ugrzyźliwą górą, lecz bez skwierczenia. Jednym słowem, efekt o wystarczającym poziomie sygnału, który mógłby popchnąć wzmacniacz o kolejny stopień. Co więcej, efekt musi także ładnie się czyścić przy skręceniu potencjometru volume na gitarze, bez utraty niskich częstotliwości. Zajęło mi to sporo czasu i eksperymentów, ale mam nadzieję, że wreszcie dopiąłem swego.

Wiele osób myśli, że klasyczny układ to nic trudnego, przez to że nie mamy tu za wiele części. Śmiem twierdzić inaczej. Z racji, że do dyspozycji jest niewiele części, wszystko robi kolosalną różnicę. To dlatego spotykamy na rynku tak wiele różnych wariacji popularnych układów. Możesz użyć jakiegoś punktu wyjściowego ale brzmienie zawsze się różni. W przeszłości, na podstawie tego schematu opracowałem pełno efektów, żaden z nich nie dał mi jednak pełnego, wręcz przeladowanego, a zarazem muzycznego, brzmienia fuzz. Zawsze brakowało tych miążdzących dołów, tej wyrównanej górki, oraz wejścia na tyle responsywnego dla różnych typów sygnału gitarowego, aby nie tracić dołu. Aż do teraz!

Poświęciłem niemal dwa lata zmieniając tranzystory, mierząc rezystory i dodając kontrolery. Po czym, usuwałem kontrolery i próbowałem kondensatorów różnych pojemności, próbując zastosować każdy trick jaki znałem. Finalny rezultat to dokładnie to brzmienie jakie miałem w głowie – idealny, miążdzący sound fuzz. Usunąłem wszelkie kontrolery poza najważniejszy, biasem. Czemu nie zostawić pokręteł volume i fuzz? Większość ludzi ustawia je i tak w maksymalnej pozycji, przynajmniej ja tak zawsze robię. Fuzz ten to krzykliwe grube brzmienie, a poziom volume jest powyżej punktu „0”, tak aby popchnąć pełny zakres częstotliwości gitary kiedy nadenpiesz na footswitch. Zostawiając wyjściowo volume i fuzz na max oraz pozwalając użytkownikowi tylko na regulację biasu, każdy może łatwo dostosować charakter fuzza, tak aby zwiększać jego tonalne wariacje.

Wprowadziliśmy do efektu centralnie osadzony potencjometr który wpasował się w wymagana rezystancję Eruptera. Kiedy kontroler Bias jest na godzinie 12, poczujesz małe kliknięcie. Oznacza to, że bias efektu jest idealnie ustawiony, zapewniając najlepsze brzmienie fuzz. W miarę jak skręcasz gałkę Bias (w lewo), sygnał fuzz zdaje się stygnąć i staje się bardziej przydławiony. Rozkręcając pokrętko w drugą stronę (prawo) fuzz oczyszcza się, staje bardziej przejrzysty, a sygnał robi się cieplejszy.

Erupter został wyposażony także w bufor, tak aby zapewnić jak najlepszy sygnał dla mocnego, górnego pasma, zwartych dołów oraz pozwolił na używanie go przed lub za dowolnym efektem (nawet wah), bez typowych problemów z tym związanych. Że jak? Jak to możliwe? To dzięki symulacji opartej na transformatorze, to oczywiste. Tego małego triku nauczyłem się z artykułu napisanego przez Jacka Ormana, prawie 15 lat temu. Dzięki temu, używanie pokręteła volume w gitarze pięknie czyści fuzz. Zachęcam do spróbowania, zdziwisz się ilością brzmień jakie w ten sposób uкрęcisz.

Zatem co z częściami? Jaka tkwi tam magia? Erupter używa, 5%, 0,5 watowych węglowych rezystorów nowej generacji, metalizowanych polięstrowych foliowych kondensatorów. Elektrolitycznych kondensatorów Sprague oraz BC, jak i ręcznie dobieanych, low-gainowych silikonowych tranzystorów NOS, dla stabilności temperatury oraz działania w każdych warunkach. Próbowałem różnych części w tym układzie podczas badań. Wszystkiego, od 1% metlicznych foliowych rezystorów po drogie papierowe kondensatory olejowe. Próbowałem germanowych tranzystorow, oraz przeróżnych

tranzystorów silikonowych. Skończyłem z pięknie zbalansowanym, jasno określonym brzmieniem fuzz, o odpowiedniej intensywności jaką chciałem uzyskać.

Każdy efekt Erupter zbudowany jest ręcznie przez codziennych marzycieli- wojowników, w pogórzu Akron, Ohio.

Kontrola

Bias: Ten kontroler posiada centralne ustawienie dla perfekcyjnego fuzz. W środkowej pozycji, brzmienie będzie duże i okrągłe, z lekkim podbiciem głośności oraz sporym sustainem. W miarę jak skręcasz pokrętko w lewo, brzmienie staje się lżejsze, o mniejszym sygnale. Rozkręcając potencjometr w prawo, brzmienie robi się głośniejsze, oraz ostrzejsze.

Zasilanie

Erupter może być zasilany 9V baterią lub standardowym zasilaczem 9V DC, z 2.1mm wtykiem barykowym o polaryzacji (-) w środku. Zawsze zalecamy dobrze dobrany do efektu zasilacz, najlepiej bazujący na transformatorze, o izolowanych wyjściach lub multizasilacz z sepearowanymi wyjściami. Efekty mogą powodować dodatkowy szum w przypadku kiedy zasilanie jest z niepewnego źródła/zasilacza. Zasilacze impulsowe, połączenia daisy-chain, lub zasilacze nieprzystosowane do efektów gitarowych mogą nieodpowiednio filtrować zakłócenia, wpływając na wystąpienie szumów. **Oczywiście nie stosuj też napięcia wyższego niż zalecane!**

Pobór prądu: 9mA
Impedancja wejściowa: 500K Ohm
Impedancja wyjściowa: <1K Ohm

Przełączanie

Urządzenie to true bypass, wykorzystuje ono elektroniczne przełączanie oparte na przekaźniku. Dźwięk nie przejdzie bez zasilania.

Gwarancja

To urządzenie posiada dożywotnią gwarancję. Jesli urządzenie sie popsuje, naprawimy je. W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o email na **info@earthquakerdevices.com**.

Felicidades y gracias por elegir el pedal fuzz Erupter de EarthQuaker Devices. Para poder disfrutar al máximo de su Erupter, lea este manual completamente.

¿Podemos hacerte una pregunta sería? ¿Cuándo fue la última vez que puso su pedal Fuzz favorito a cualquier ajuste distinto al máximo? Si hay algo cierto en el rock n'roll, es que suena mejor cuando lo ajusta todo a tope. Y se preguntará, ¿a dónde queremos llegar con esto? Subamos aún más. Bienvenido al Erupter.

El Erupter es el resultado de más de dos años de investigaciones, ajustes y retoques en busca del sonido fuzz clásico definitivo con una gran cantidad de graves (pero sin que resulte borroso), una buena cantidad de agudos pero sin ser demasiado duro y con una salida suficientemente potente como para reventar su amplificador de válvulas.

Usamos todos los hechizos del libro para crear un Fuzz clásico que suena bien con cualquier tipo de pastilla, en cualquier lugar de la cadena (¡incluso antes de un pedal wah!) sin pérdidas de sonido por desajustes de impedancia. Fabricamos cada Erupter con una sección de entrada temporal o con buffer, simulación de pastilla basada en transformadores, resistencias compuestas de carbono de 5% ½ watioos de nueva generación, condensadores de película de poliéster metalizado, condensadores electrolíticos Sprague y BC y transistores de silicio NOS de baja ganancia y ajustados a mano para ofrecerle un sonido fuzz redondo y bien definido.

El control "Bias" del Erupter ajusta el voltaje enviado a los transistores de silicio NOS para obtener el sonido y la sensación perfectos, pero manteniendo a la vez la respuesta al tacto y la limpieza cuando gira hacia abajo los controles de tono y volumen de la guitarra.

Los ajustes bajos de este "Bias" le dan un sonido fuzz potente con mucha deriva y una envolvente de ataque abierta que es cortada sin que llegue a entrar en el territorio de "batería agonizante". A medida que aumenta el ajuste del control "Bias", los armónicos adicionales se acumulan sobre la señal de entrada, produciendo un sonido fuzz más compacto y complejo con una respuesta más ajustada, mayor salida y sustain más largo. Teníamos un mando con muesca central diseñado específicamente para adaptarse a la resistencia necesaria para el Erupter. Cuando coloque el control Bias en la posición central notará un pequeño clic. Eso indica que el pedal tiene el ajuste bias perfecto para dar el mejor sonido fuzz posible.

El Erupter utiliza un nivel de salida master y ajuste de ganancia fijo para obtener el fuzz más denso posible y para realizar todo el rango de frecuencias de la guitarra cuando lo activa.

Fuzz efekt Erupter nejprve vznikl jako pedál, který jsem chtěl mít pouze sám pro sebe – zkrátka dokonalý zvuk klasického fuzz efektu. Takový ten pedál s jednoduchým, ale efektivním ovládacím rozhraním – pedál, který pracuje skvěle na jakémkoliv místě signálového řetězce. Erupter měl být fuzz se silnou odezvou v basovém pásmu, neměl být však příliš blátivý. Měl pracovat s kousavými výškami, které ovšem nebudou nepřijemně rušivé. Kromě toho měl mít dostatečně silný výstup, který by dokázal vybudit lampový zesilovač. V neposlední řadě měl excelentním způsobem pracovat s nastavením hlasitosti přímo na kytaře, a to bez ztráty basové odezvy. Vytvoření takového pedálu si žádalo dost času a experimentování. Myslím si ale, že se to nakonec podařilo!

Mnoho lidí si myslí, že tento klasický obvod je něco jednoduchého a snadného, ale já bych se klidně vsadil, že je to naopak. Díky tomu, že v tomto obvodu je málo součástek, je každá z nich svým způsobem „rozdílová“ – tj. hraje významnou roli. I proto vidíte na dnešním trhu tolik variací na toto téma. Můžete sice použít stejnou obvodovou topologii, zvuk ovšem bude odlišný. Vytvořil jsem bezpočet konstrukcí, které byly postaveny na obvodech z minulosti, ale žádná z nich mi nenabídla perfektní plný fuzz s břítkými basy, jemnými výškami a vstup, který plně reaguje na nastavení volume ovladače na kytaře, aniž by přitom neztrácel v basech. Tedy, až do teď!

Strávil jsem skoro dva roky výměnami tranzistorů, měřením odporu, přidáváním a ubíráním parametrů, a zkoušením kondenzátorů všech možných typů a hodnot. Zkrátka jsem se snažil použít všechny triky, které jsem měl v rukávu. Nakonec jsem „kápnul“ přesně na takový zvuk, který jsem nosil v hlavě – perfektní, drtívý fuzz. Podařilo se mi „ořezat“ počet ovladačů na jeden jediný a neúležitější parametr – Bias. Proč jsem se zbavil ovladačů Volume a Fuzz? Většina lidí stejně tyto dva parametry nechává vytočené zcela doprava, tedy alespoň já to tak dělám. Z tohoto nastavení vytěžíte pevný fuzz a úroveň signálu je mírně nad čistým, takže když „za to zaberete“, nakopnete zvuk kytary v plném frekvenčním spektru. Nastavením těchto parametrů na maximum a ponecháním kontroly nad parametrem předpětí (Bias) si můžete libovolně nastavit charakter fuzzu a užívat si jeho různých variací.

Abychom se „trefili“ do požadovaného odporu, museli jsme v případě Erupteru vytvořit speciální typ potenciometru s aretací ve středové poloze (tzv. center-detent). Pokud je ovladač Bias nastaven v poloze „dvanáct hodin“, ucítíte jemné kliknutí. To znamená, že ovladač v poloze, kdy pedál nabízí nejlepší možný zvuk fuzz efektu. Otáčením ovladače Bias směrem doleva (chladnější) se úroveň fuzz efektu snižuje a ten začlá být tzv. „vice zagejtovaný“. Otáčením směrem doprava (horký) se fuzz stává čistší, přesnější a jeho výstupní úroveň stoupá.

Erupter pracuje také s bufferovaným před-zesilovacím stupněm – a to za účelem nejlepší možné kvality vstupního signálu se silnými výškami a pevnými basy. Efekt je tak možné použít „před i za“ jakýmkoliv efekty (dokonce i „před či za“ wah pedálem), a to bez obvyklých problémů, které tento typ obvodu přináší. Co?! Jak je to možné? Použitím simulace snímačů na bázi transformátoru, samozřejmě. Je to takový malý trik, který jsem se naučil před patnácti lety z článku Jacka Ormana. Tyto dvě konstrukční vlastnosti také umožňují výrazněji používat ovladač hlasitosti na kytaře k „vyčištění“ fuzz efektu. Zkuste to a budete nadšený tím, jak velké množství zvuků dokážete z tohoto pedálu dostat!

Ale co součástky? Jaká kouzla jsou uvnitř pedálu? Erupter používá nové 5% 1/2wattové uhlikové rezistory, polyesterové kondenzátory, elektrolytické kondenzátory Sprague a BC, a také ručně párované silikonové tranzistory ze starých zásob (NOS), které zajišťují teplotní stabilitu a předvidatelný provoz při všech extrémních situacích. Během vývoje tohoto efektu jsem vyzkoušel v tomto obvodu mnoho součástek. Vše od našich obvyklých 1% kovových rezistorů a kondenzátorů, až po drahé

Controles

Bias - Ajusta el nivel de bias o polarización de los transistores de silicio NOS del Erupter. Cuando coloque el control Bias en la posición central notará un pequeño clic. Eso indica que el pedal tiene el ajuste bias perfecto para dar el mejor sonido fuzz posible.

Alimentación

Nuestros pedales usan un adaptador de corriente de 9 voltios standard con conector de tipo tubo de 2,1 mm y polo negativo interior o una batería de 9v. . Le recomendamos que use siempre adaptadores de corriente de conexión a pared, con transformador aislado y diseñados especialmente para pedales o fuentes con salidas múltiples aisladas. Los pedales producirán un mayor nivel de ruido si hay una entrada de corriente sucia o con muchas oscilaciones. Las fuentes de alimentación conmutadas, las de conexión en cadena y aquellas no diseñadas especialmente para pedales no filtran la señal de corriente sucia y dejan pasar ruido no deseado. ¡**Nunca utilice adaptadores de voltaje superior al indicado!**

Consumo de corriente: 9mA
Impedancia de entrada: 500K Ohm
Impedancia de salida: <1K Ohm

Conmutación

Este dispositivo es un bypass real y usa conmutación basada en relés electrónicos. La señal audio no pasará si la unidad no está encendida.

Garantía

Este dispositivo tiene una garantía limitada de por vida. Si se rompe, lo arreglaremos. Si encuentra algún problema, envíe un correo electrónico a **info@earthquakerdevices.com**.

olejové NOS kondenzátory. Zkusil jsem vzácné germaniové tranzistory a bezpočet různých druhů silikonových tranzistorů. Součástky, které jsem nakonec použil, mě dovedly k všestrannému a dobře definovanému fuzz efektu s přesně takovou intenzitou, kterou jsem od něho očekával.

Každý kus pedálu Erupter je vyroben ručně tam, kde se plní sny – bojovníky v předhůří Mt. Akron, v Ohiu.

Ovládání

Bias: Potenciometr s aretací ve středové poloze umožňuje perfektní nastavení fuzz efektu. Ve středové pozici je zvuk „velký“ a „kulatý“ s mírným zesílením hlasitosti a velkým sustainem. Otáčením směrem doleva je více „zarvený“ s nižší výstupní úrovní. Otáčením směrem doprava je zvuk hlasitější a preciznější.

Napájení

Efektový pedál Erupter je možné napájet 9V baterií, nebo standardním 9V DC adaptérem s konektorem 2,1 mm a s polaritou minus na středů. Vždy doporučujeme použití specifického napájecího zdroje či multi-adaptéru s izolovanými výstupy. V případě špatného napájení budou pedály generovat více šumu. Adaptéry, které neodpovídají specifikaci pedálu, nedokáží tak dobře odfiltrvat „špinavé“ napětí a propouštějí nežádoucí šum. Neprovोजte pedál při vyšším napětí.

Odběr proudu: 9mA
Vstupní impedance: 500K Ohm
Výstupní impedance: <1K Ohm

Přepínání

Tento pedál pracuje s režimem true bypass a s přepínáním na bázi elektronického relé. Bez napájení nebude zvuk pedálem procházet.

Záruka

Toto zařízení má omezenou doživotní záruku. Pokud se rozbije, zpravíme ho. Pokud ses potkal s nějakými problémy, kontaktuj nás prosím na email: **info@earthquakerdevices.com**.